

ELC 2137 Lab 09: ALU with Input Register

Yiting Wang

October 22, 2020

Summary

Type the summary of your experiment and results here.

Q&A

There is no question in the lab 09 assignment.

Results

Figure 1 is the simulation waveform and ERT of the register.

| Time (ns): | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 |
|------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| D (hex) | 0 | 0 | A | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0→6 | 6 | 6 |
| clk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| en | 0 | 0 | 1 | 1 | 1→0 | 0→1 | 1→0 | 0 | 0→1 | 1 | 1 |
| rst | 0 | 0→1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q (hex) | X | X→0 | 0 | a | a | a | a | a | a | 6 | 6 |

 


Figure 1: the simulation waveform and ERT of the register

Figure 2 is the simulation waveform and ERT of the ALU.

This is the picture of a copy of the relevant TCL Console output for Top-Level Simulation.

| Time (ns): | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| in0 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| in1 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| op | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 |
| out | 0111 | 0011 | 1000 | 1111 | 0111 | 1101 |


 


Figure 2: the simulation waveform and ERT of the ALU

 

Code

File Inclusion

Listing 1: mux4 Verilog code

```
'timescale 1ns / 1ps
//
// //////////////////////////////////////
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 10/22/2020 11:26:33 AM
// Design Name:
// Module Name: register
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
```



```

reg clk_t, rst_t, en_t;
reg [3:0] D_t;
wire [3:0] Q_t;

register #(.N(4)) r(
    .clk(clk_t), .rst(rst_t), .en(en_t),
    .D(D_t), .Q(Q_t)
);

always begin
    clk_t = ~clk_t; #5;
end

initial begin
    clk_t = 0; en_t = 0; rst_t = 0; D_t = 4'h0; #7;
    rst_t = 1; #3;
    D_t = 4'ha; en_t = 1; rst_t = 0; #10;
    D_t = 4'h3; #2;
    en_t = 0; #5;
    en_t = 1; #3;
    D_t = 4'h0; #2;
    en_t = 0; #10;
    en_t = 1; #2;
    D_t = 4'h6; #11;
    $finish;
end

endmodule

```

File Inclusion

Listing 3: anode decoder Verilog code

```

`timescale 1ns / 1ps
//
// //////////////////////////////////////
//
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 10/22/2020 11:55:09 AM
// Design Name:
// Module Name: alu
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:

```

```

//
//
////////////////////////////////////

module alu #(parameter N=8)(
    input [N-1:0] in1,
    input [N-1:0] in0,
    input [3:0] op,
    output reg [N-1:0] out
);

    parameter ADD = 0;
    parameter SUB = 1;
    parameter AND = 2;
    parameter OR = 3;
    parameter XOR = 4;

    always @*
    begin
        case(op)
            ADD: out = in0 + in1;
            SUB: out = in0 - in1;
            AND: out = in0 & in1;
            OR: out = in0 | in1;
            XOR: out = in0 ^ in1;
            default: out = in0;
        endcase
    end

endmodule

```

File Inclusion

Listing 4: anode decoder Test Benches Verilog code

```

`timescale 1ns / 1ps
//
//
////////////////////////////////////

// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 10/22/2020 12:13:02 PM
// Design Name:
// Module Name: alu_test
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//

```

```

// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
//
////////////////////////////////////

module alu_test();

    reg [3:0] in1_t, in0_t, op_t;
    wire [3:0] out_t;

    alu #(.N(4)) a (
        .in1(in1_t), .in0(in0_t), .op(op_t),
        .out(out_t)
    );

    initial begin
        in1_t = 4'ha; in0_t = 4'hd; op_t = 4'h0; #10;
        op_t = 4'h1; #10;
        op_t = 4'h2; #10;
        op_t = 4'h3; #10;
        op_t = 4'h4; #10;
        op_t = 4'h5; #10;
        $finish;
    end

endmodule

```

File Inclusion

Listing 5: sseg4 Verilog code

```

`timescale 1ns / 1ps
//
////////////////////////////////////

// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 10/22/2020 12:40:57 PM
// Design Name:
// Module Name: top_lab9
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created

```

```

// Additional Comments:
//
//
////////////////////////////////////

module top_lab9(
    input btnU,
    input btnD,
    input [11:0] sw,
    input clk,
    input btnC,
    output [15:0] led
);

    wire [7:0] Q_reg1, out_alu;

    register #(.N(8)) reg1(
        .D(sw[7:0]), .en(btnD), .clk(clk), .rst(btnC),
        .Q(Q_reg1)
    );

    alu #(.N(8)) alu0 (
        .in1(Q_reg1), .in0(sw[7:0]), .op(sw[11:8]),
        .out(out_alu)
    );

    register #(.N(8)) reg2(
        .D(out_alu), .en(btnU), .clk(clk), .rst(btnC),
        .Q(led[15:8])
    );

    assign led[7:0] = Q_reg1;

endmodule

```
